

EDA 技术实用教程

第 3 章 FPGA/CPLD 结构与应用

3.1 概 述

 



图3-1 基本PLD器件的原理结构图

2

Kx 康芯科技

3.1 概 述

3.1.1 可编程逻辑器件的发展历程

 

3

Kx 康芯科技

3.1 概述

3.1.2 可编程逻辑器件的分类

 


图3-2 PLD按集成度分类

4

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.1 电路符号表示

	非门	与门	或门	异或门
常用符号				
国标符号				
逻辑表达式	$\bar{A} = \text{NOT } A$	$F = A \cdot B$	$F = A + B$	$F = A \oplus B$

图3-3 常用逻辑门符号与现有国标符号的对照

5

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.1 电路符号表示

 


图3-4 PLD的互补缓冲器 图3-5 PLD的互补输入 图3-6 PLD中与阵列表示

6

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.1 电路符号表示



图3-7 PLD中或阵列的表示

图3-8 阵列线连接表示

7

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.2 PROM

 


图3-9 PROM基本结构

8

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.2 PROM

 


图3-10 PROM的逻辑阵列结构

9

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.2 PROM

 


图3-11 PROM表达的PLD阵列图

10

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.2 PROM

 


图3-12 用PROM完成半加器逻辑阵列

11

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.3 PLA

 


图3-13 PLA逻辑阵列示意图

12

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.3 PLA

 


图3-14 PLA与 PROM的比较

13

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.4 PAL

 


图3-15 PAL结构

14

K_x 康芯科技

图3-16 PAL的常用表示



 



图3-17 一种PAL16V8的部分结构图

15

K_x 康芯科技

 


 

 

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.5 GAL

 


19

图3-21 组合输出双向结构

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.5 GAL

 


20

图3-22 复合型组合输出结构

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.5 GAL

 


21

图3-23 反馈输入结构

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.5 GAL

 


22

图3-24 输出反馈结构

K_x 康芯科技

3.2 简单可编程逻辑器件原理

3.2.5 GAL

 

23

图3-25 简单模式输出结构

K_x 康芯科技

3.3 CPLD的结构与工作原理

 


图3-25 简单模式输出结构

3.3 CPLD的结构与工作原理

1. 逻辑阵列块(LAB)


 


图3-27 MAX7128S的结构

25

3.3 CPLD的结构与工作原理

2. 宏单元

 

26

Kx 康芯科技

3.3 CPLD的结构与工作原理

3. 扩展乘积项

 


图3-28 共享扩展乘积项结构

27

Kx 康芯科技

3.3 CPLD的结构与工作原理

3. 扩展乘积项

 


图3-29 并联扩展项馈送方式

28

康芯科技

3.3 CPLD的结构与工作原理

4. 可编程连线阵列(PIA)

 


图3-30 PIA信号布线到LAB的方式

29

康芯科技

3.3 CPLD的结构与工作原理

5. I/O控制块

 


图3-31 EPM7128S器件的I/O控制块

30

康芯科技

3.4 FPGA的结构与工作原理

3.4.1 查找表逻辑结构

 


图3-32 FPGA查找表单元

图3-33 FPGA查找表单元内部结构

31

Kx 康芯科技

3.4.2 Cyclone/CycloneII系列器件的结构与原理

 


图3-34 Cyclone LE结构图

3.4 FPGA的结构与工作原理

3.4.2 Cyclone/CycloneII系列器件的结构与原理



 



图3-35 Cyclone LE普通模式

33

Kx 康芯科技

 

 

 

3.5 硬件测试技术

3.5.2 JTAG边界扫描测试

 


图3-44 边界扫描数据移位方式

43

3.5.2 JTAG边界扫描测试

 


图3-45 JTAG BST系统内部结构

44

3.5.2 JTAG边界扫描测试

 


图3-46 JTAG BST系统与与FPGA器件关联结构图

45

3.5 硬件测试技术

3.5.2 JTAG边界扫描测试

 


图3-47 JTAG BST选择命令模式时序

3.5.3 嵌入式逻辑分析仪

46

K_x 康芯科技

3.6 FPGA/CPLD产品概述

3.6.1 Lattice公司CPLD器件系列

1. ispLSI器件系列

ispLSI1000E系列

ispLSI2000E/2000VL/200VE系列

ispLSI5000V系列

ispLSI 8000/8000V系列

2. ispMACH4000系列

ispMACH 4000Z、ispMACH 4000V、ispMACH 4000Z

3. Lattice EC & ECP系列

47

K_x 康芯科技

3.6 FPGA/CPLD产品概述

3.6.2 Xilinx公司的FPGA和CPLD器件系列

1. Virtex-4系列FPGA Virtex-4 LX Virtex-4 SX Virtex-4 FX

2. Spartan II & Spartan-3 & Spartan 3E器件系列

3. XC9500 & XC9500XL系列CPLD

4. Xilinx FPGA配置器件SPROM

5. Xilinx的IP核

48

K_x 康芯科技

3.6 FPGA/CPLD产品概述

3.6.3 Altera公司FPGA和CPLD器件系列

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Stratix II 系列FPGA | 6. Cyclone系列FPGA低成本FPGA |
| 2. Stratix系列FPGA | 7. Cyclone II系列FPGA |
| 3. ACEX系列FPGA | 8. MAX II系列器件 |
| 4. FLEX系列FPGA | 9. Altera宏功能块及IP核 |
| 5. MAX系列CPLD | |

49

Kx 康芯科技

3.6 FPGA/CPLD产品概述

3.6.4 Actel公司的FPGA器件

3.6.5 Altera公司的FPGA配置方式与配置器件

表3-2 Altera FPGA常用配置器件

器件	功能描述	封装形式
EPC2	1695680×1位, 3.3/5V供电	20脚PLCC、32脚TQFP
EPC1	1046496×1位, 3.3/5V供电	8脚PDIP、20脚PLCC
EPC1441	440 800×1位, 3.3/5V供电	8脚PDIP、20脚PLCC

50

Kx 康芯科技

3.7 编程与配置

- 编程工艺
- ① 基于电可擦除存储单元的EEPROM或Flash技术
 - ② 基于SRAM查找表的编程单元
 - ③ 基于反熔丝编程单元

表3-3 图3-48接口各引脚信号名称


引脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PS模式	DCK	GND	CONE_DONE	VCC	sCONFIG	-	sSTATUS	-	DATAB	GND
JTAG模式	TCK	GND	TDO	VCC	TMS	-	-	-	TDI	GND

51

Kx 康芯科技

3.7 编程与配置

3.7.1 JTAG方式的在系统编程

 


52

表3-3 图3-48接口各引脚信号名称

3.7 编程与配置

3.7.1 JTAG方式的在系统编程

 


53

图3-49 多CPLD芯片ISP编程连接方式

Kx 康芯科技

3.7 编程与配置

3.7.2 使用PC并行口配置FPGA

 


54

图3-50 PS模式的FPGA配置时序

Kx 康芯科技

3.7 编程与配置

3.7.3 FPGA专用配置器件

 


55

图3-51 EPSC器件配置FPGA的电路原理图

K_x 康芯科技

3.7 编程与配置

3.7.4 使用单片机配置FPGA

 

56

图3-52 用89C52进行配置

K_x 康芯科技

3.7 编程与配置

3.7.5 使用CPLD配置FPGA

使用单片机配置的缺点：

- 1、速度慢，不适用于大规模FPGA和高可靠应用；
- 2、容量小，单片机引脚少，不适合接大的ROM以存储较大的配置文件；
- 3、体积大，成本和功耗都不利于相关的设计。

57

K_x 康芯科技



习题

习题3-1 OLMC有何功能？说明GAL是怎样实现可编程组合电路与时序电路的。

习题3-2 什么是基于乘积项的可编程逻辑结构？

习题3-3 什么是基于查找表的可编程逻辑结构？

习题3-4 FPGA系列器件中的EAB有何作用？

习题3-5 与传统的测试技术相比，边界扫描技术有何优点？

习题3-6 解释编程与配置这两个概念。

习题3-7 请参阅相关资料，并回答问题：如本章给出的归类方式，将基于乘积项的可编程逻辑结构的PLD器件归类为CPLD；将基于查找表的可编程逻辑结构的PLD器件归类为FPGA，那么，APEX系列属于什么类型PLD器件？MAX II系列又属于什么类型的PLD器件？为什么？
