

长沙理工大学


2015 年硕士研究生入学考试试题

考试科目: 电路考试科目代码: 821


注意: 所有答案(含选择题、判断题、作图题等)一律答在答题纸上; 写在试题纸上或其他地点一律不给分。作图题可以在原试题图上作答, 然后将图撕下来贴在答题纸上相应位置。

第一大题: 填空题 (9 小题, 每小题 5 分, 共 45 分)


- 1、图示电路中, 电压源发出的功率为 _____ W。

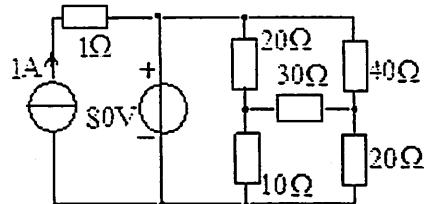

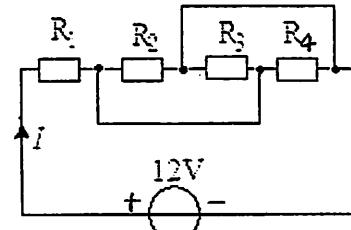
- 2、图示电路中, 每个电阻的阻值均为 6Ω , 求电流 $I =$ _____ A。



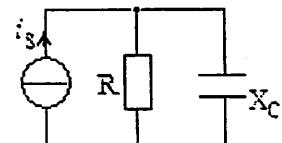
- 3、图示正弦稳态电路中, 已知 $i_s = 5\sqrt{2} \cos(\omega t + 36.9^\circ) A$, 电路功率 $P = 90W$, $R = 10\Omega$ 。求 $X_C =$ _____ Ω 。




- 4、图示电路中, 导纳参数 $Y_{21} =$ _____。

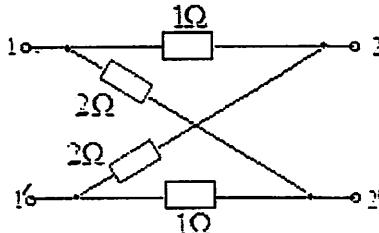

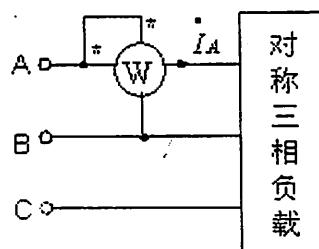
- 5、图示三相对称感性负载接到对称三相电源上，图中功率表的读数 $P=275.3\text{W}$ ，电源线电压 $U_{AB}=380\text{V}$ ，负载功率因数 $\cos\varphi=0.6$ ，则线电流 $I_A=$ _____。



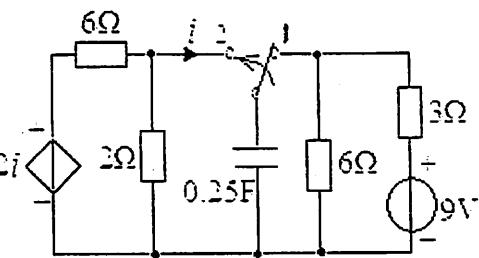
- 6、图示电路，开关 S 合在位置 1 时电路已达稳态， $t=0$ 时，开关 S 由位置 1 合向位置 2，求初始值 $i_{(0+)}=$ _____ A。



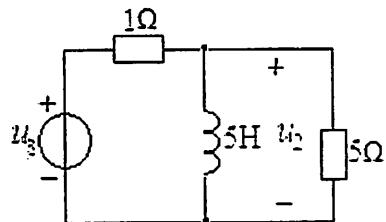
- 7、图示电路中，网络函数 $H(S)=U_2(S)/U_S(S)$ ，其对应的单位阶跃响应 $u_2(t)$ 为 _____ 。



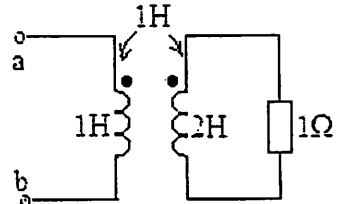- 8、图示电路接在 $\omega=1\text{rad/s}$ 的正弦电源上时，ab 间等效阻抗为 _____ Ω。




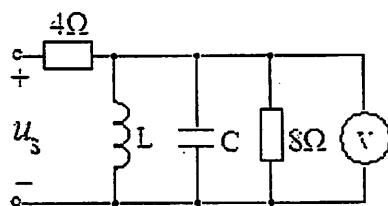- 9、图示电路中，已知 $u_s=(20+18\sqrt{2}\cos\omega t)\text{V}$ ， $\omega L=\frac{1}{\omega C}=3\Omega$ ，则电压表读数为 _____ V。




第二大题：计算题（7 小题，每小题 15 分，共 105 分）

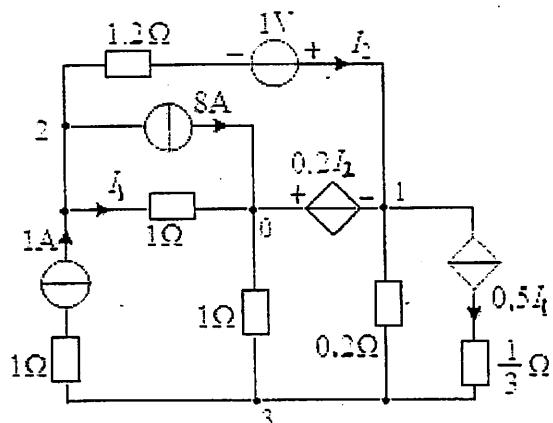
- 1、电路如图所示，试用结点电压法求电流 I_1 , I_2 ，并求受控电压源发出的功率。



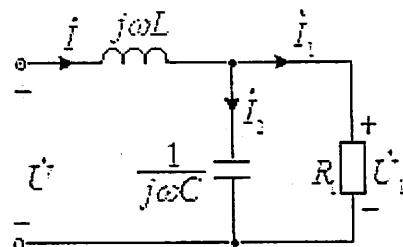
- 2、图示正弦稳态电路中，已知 $\omega = 314 \text{ rad/s}$, $R_1 = 1000\Omega$, $\frac{I_2}{I_1} = \sqrt{3}$, \dot{U} 超前 \dot{U}_1 45° ，求 L 的值。



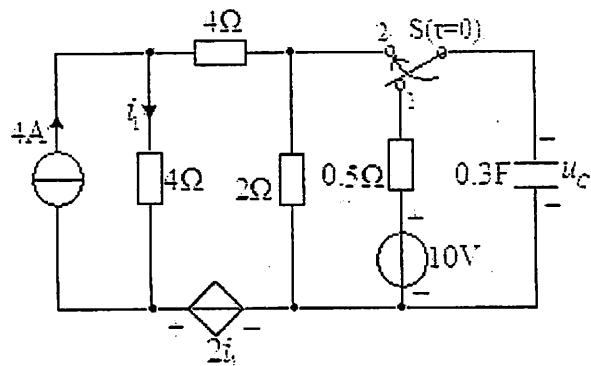- 3、图示电路原已达稳态， $t=0$ 时开关 S 从位置 1 合到位置 2，用三要素法求 $t \geq 0$ 的电压 $u_C(t)$ 。




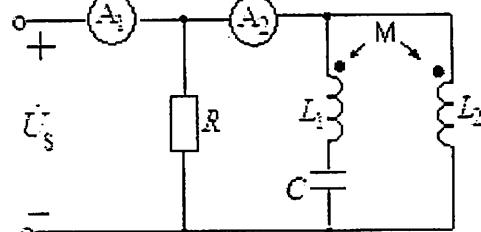- 4、图示正弦稳态电路中， $R=20\Omega$, $L_1=9\text{mH}$, $L_2=7\text{mH}$, $M=5\text{mH}$, $C=50\mu\text{F}$, $\omega=1000 \text{ rad/s}$, $U_s=10 \text{ V}$ ，求两只安培表的读数。




5、图示三相电路中，电源线电压有效值 $U_1 = 380V$ ， $Z_1 = -j20\Omega$ ， $Z_2 = 12 + j9\Omega$ ，电阻 $R = 22\Omega$ 。试求：

- 1) 图中各表的读数；
- 2) 三相电源发出的总有功功率。

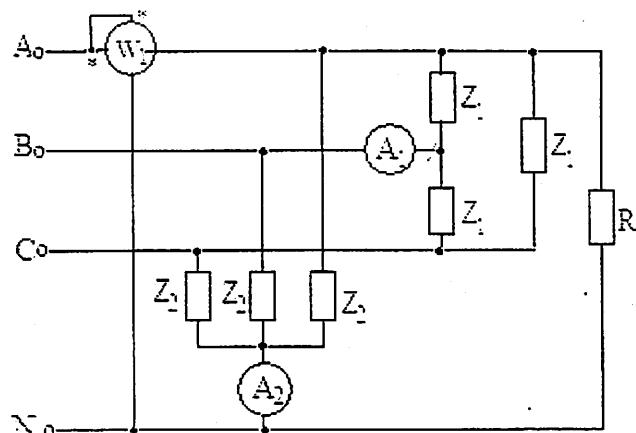

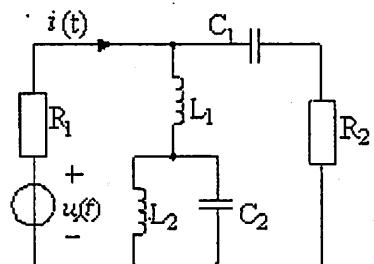6、图示电路中，电源

$$u_s(t) = 10 + 50 \cos 100t + 20 \cos 300t \text{ V}, \quad R_1 = 100\Omega, \\ R_2 = 100\Omega, \quad L_1 = 0.125H, \quad C_1 = 200\mu F, \quad C_2 = 100\mu F.$$



已知电感 L_1 中无基波电流，试求：1) 电感 L_2 的值，2) 电流 $i(t)$ 。

7、图示电路中，开关原在位置 1 处于稳态，
 $t = 0$ 时，开关合向位置 2，试用复频域分析法
求 $t \geq 0$ 时的电压 $u_C(t)$ 。

