

VLSI Testing

第6章 时序电路的测试

西安电子科技大学微电子学院

6.1 时序电路测试概念

- 大多数电路为时序电路
- 时序电路的输出响应与当前输入和内部状态有关
- 测试时需要引入到已知状态
- 时序测试的困难
- 时序电路测试生成方法
 - 功能测试法、时序转换组合电路、可测性设计

6.2 时序电路的功能测试

- 时序电路功能测试应用在以下情况：不知道电路的逻辑图；知道状态转换图或流程表；电路太过复杂；故障模式不明
- 检测系统是否正常，可以通过核实它的序列偶(I,O)正常与否完成
- $T=(I,O)$ 称之为系统的功能核实序列，包括几种序列：
 - 同步(Synchronizing)序列 X_s ；
 - 引导(Homing)序列 X_H ；
 - 区分(Distinguishing)序列 X_D 等


6.2.1 时序电路的检查序列

- 变迁 (**transition**) 序列: 引起时序电路状态变化的输入序列
- 同步 (**synchronizing**) 序列: 将系统从任意状态转移到 同一个已知末态的序列, 不一定都存在。
- 引导 (**homing**) 序列: 使系统从未知状态转移到已知的末态的输入序列。总是存在。
- 区分 (**distinguishing**) 序列: 能够根据不同响应序列区分系统的初态和末态的输入序列。不一定存在。

1. 变迁序列的求法

- 通过状态变迁树求得

	X	
	0	1
A	A/0	C/1
B	B/1	C/0
C	D/1	C/0
D	B/0	A/1


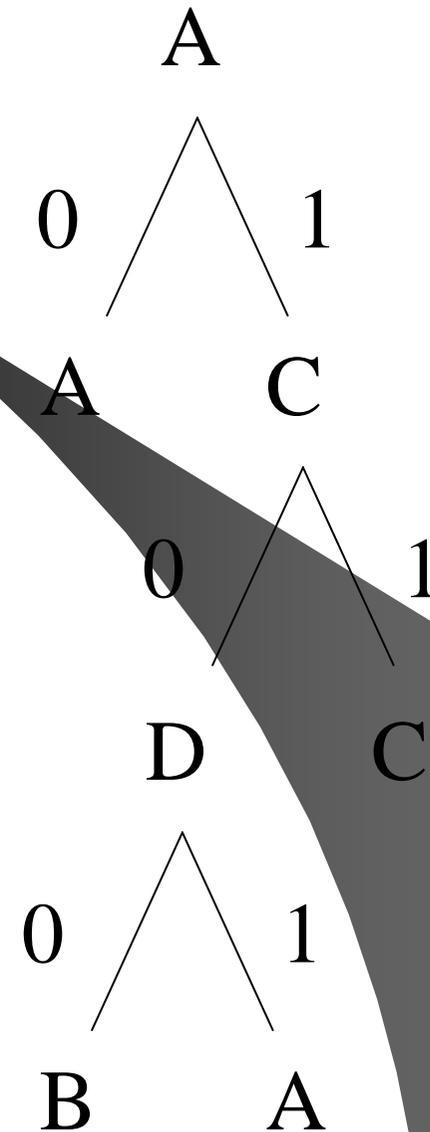


2. 同步序列求法

- 以系统的状态为树根，根据不同输入激励向下分支，得到响应状态的集合
 - 1) 合并相同的状态
 - 2) 新状态集合与以前的集合相同，则停止分支，对该状态标记“.”
 - 3) 新状态集合只有一个元素，则停止分支，对该状态标记“。”
 - 4) 其它情况继续分支
- 最后从根记到“。”的序列 X_s

同步序列求法


- 同步序列是**0101**

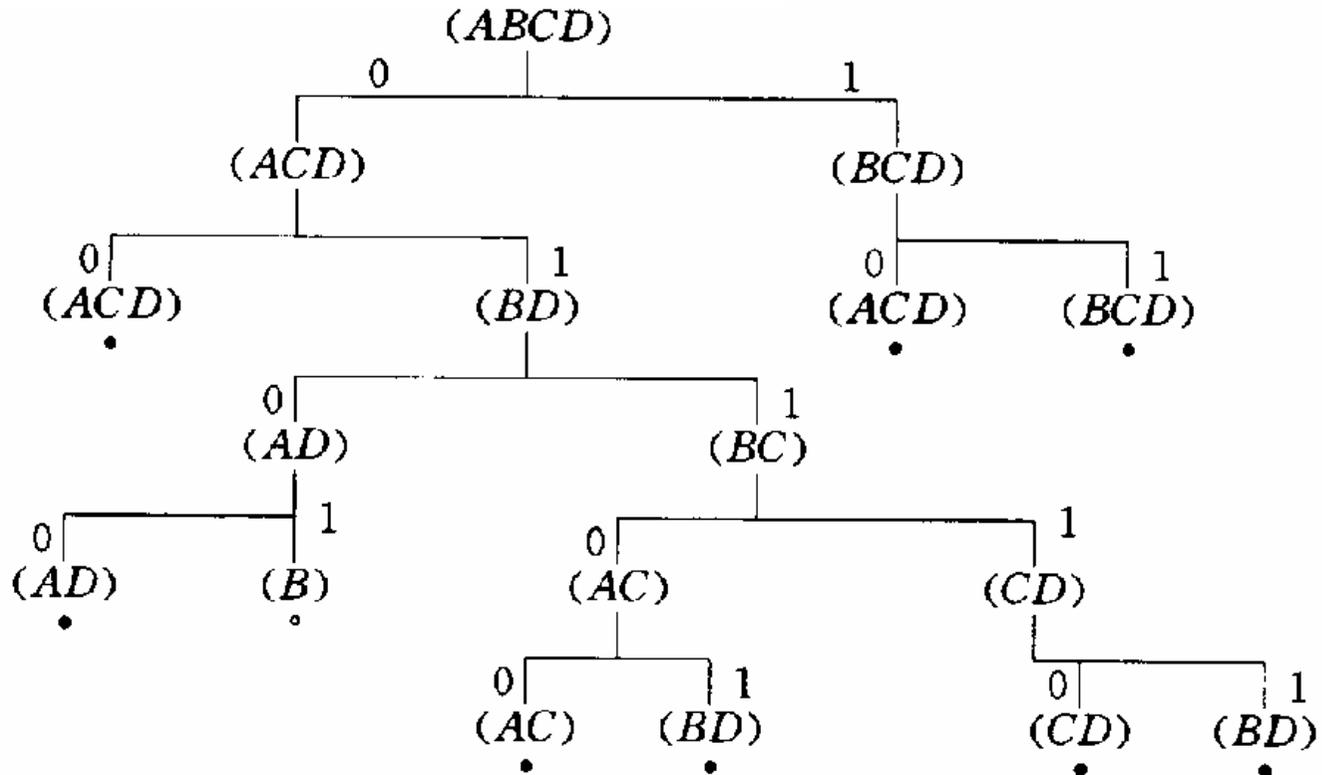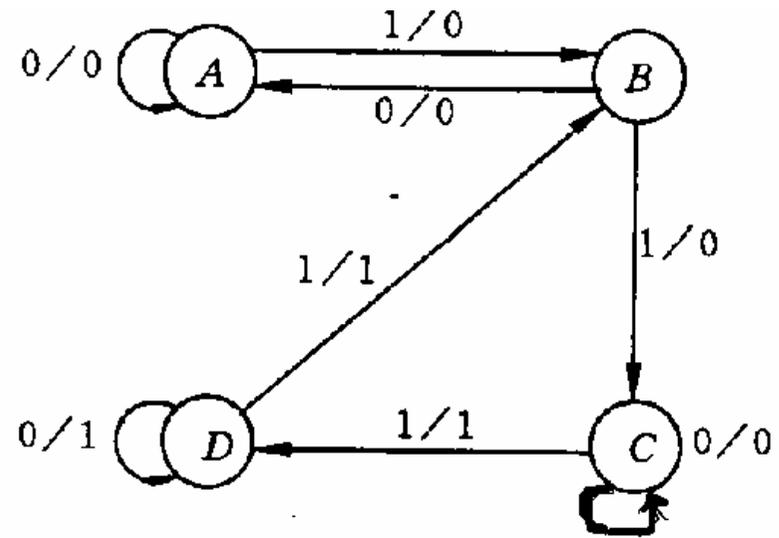

3. 引导序列的求法

- 以系统的状态为树根，根据不同输入激励向下分支，得到次态集合和输出
 - 1) 根据不同输入响应，将次态分割次态子集
 - 2) 若次态子集重复，停止分支记“.”
 - 3) 若每个次态元素都相同，停止分支记“*”
 - 4) 若每个次态子集都只有一个元素，停止分支，记“。”；其它情况继续分支
- 最后从根记到“。”或“*”的序列 X_h

引导序列的求法举例

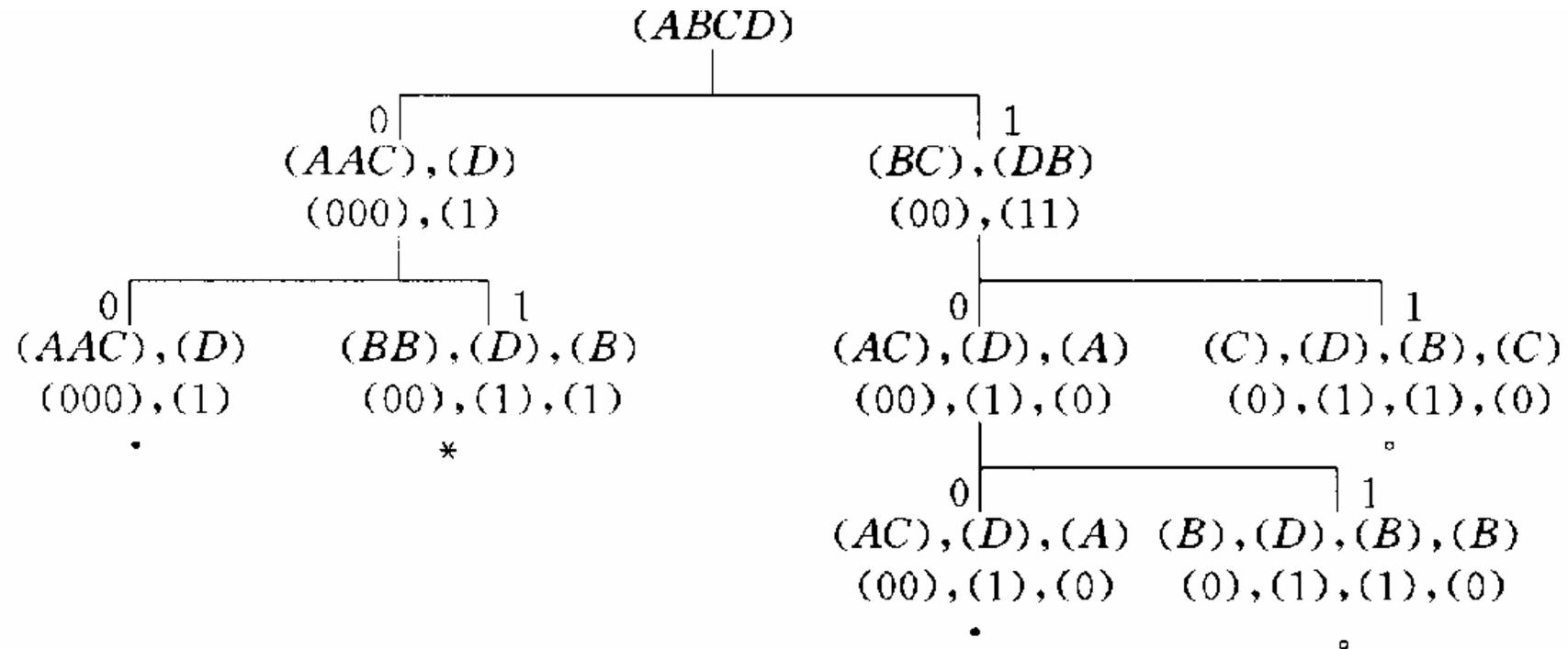

- 引导序列为**01**，输出**01**时末态**D**，其它**B**
- 引导序列为**11**，输出**00/10**时末态**C**，输出**01**时末态**D**，输出**11**时末态**B**
- 引导序列为**101**，输出**001**时末态**D**，其它**B**

4. 区分序列的求法

- 过程与求引导序列基本相同
- 每个区分序列必是引导序列
- 不同处在于：施加引导序列时，可以根据不同的响应序列来确定系统引导态；而区分序列不仅确定它的末态，而且可以确定不同的初态
- 区分序列是从树根到‘。’的输入序列
- 不一定每个电路都存在

区分序列举例

- 输入11

输出	初态	末态
00	A	C
01	B	D
10	D	C
11	C	B

- 输入101

输出	初态	末态
000	A	B
001	B	D
111	C	B
100	D	B

6.2.2 时序电路的功能测试

同步时序电路的功能测试

- 利用同步序列将系统从未知的初态同步到一个唯一的同步状态；如果没有同步序列，则先施加引导序列，再用变迁序列使系统进入唯一态
- 利用区分序列核实系统状态集中的各种状态；若无区分序列，用引导序列实施
- 核实状态转换功能的核实序列，用到区分序列以及变迁序列



异步时序电路的功能测试

- 序列产生与同步电路相似
- 注意两点
 - 尽量避免竞争险态现象，通常使输入矢量每次只变化一个变量
 - 在任何测试序列的下激励都要避免电路产生振荡

6.3 时序电路的确定性测试生成

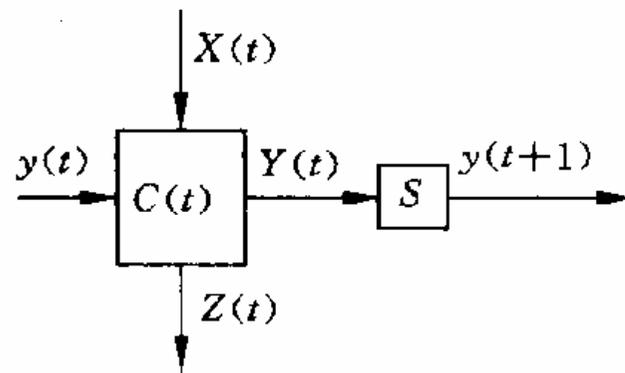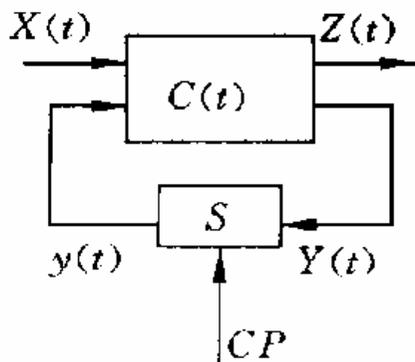6.3.1 时序电路组合化模型：

- 基本思路：将时序电路先转换为组合电路，再进行组合电路的测试生成
- 时间→空间分割 $Z(t)=Z(y(t),X(t))$
 $Y(t)=Y(y(t),X(t))$ $y(t+1)=y(Y(t))$



6.3.2 测试序列的生成

- 与组合电路同样需要故障激活和故障驱赶到输出端
- 由于有存储器件的存在，必须增加一组测试矢量，构成一个测试矢量序列
- 组合化时序电路测试可以利用D算法产生测试序列

1. 时序电路的初态

- 时序电路的初态往往是未知的
- 找一个测试序列，将电路引入确定状态，或者直接寻找一个与电路初态无关的故障测试序列
- 并非所有电路都适用，尽量用同步元件以及总复位线

2. 故障D立方的处理

- 时序元件的故障D立方从特征方程的差异产生, 组合元件用组合电路的方法
- 可以从真值表, 也可以由特征方程得出
- 以JK触发器为例

$$y(t+1) = J(t) \overline{y(t)} + \overline{K(t)} y(t)$$

$y(t)$	$J(t)$	$K(t)$	$y(t+1)$
0	0	×	\overline{D}
1	×	1	\overline{D}
0	1	×	D
1	×	0	D

3. 传播D立方的处理


- 时序元件的传播D立方

通过特征方程推出，首先假设某个输入或输出的信号为 $D(\bar{D})$ ，再确定其它端条件，使输出端有故障出现

- 故障线的传播D立方

在重复阵列中D驱赶与组合电路一样
故障点的故障信号处理用传播D表计算

X	r	Z
0	0	0
1	0	D
D	0	D
\bar{D}	0	0
0	1	\bar{D}
1	1	1
D	1	1
\bar{D}	1	\bar{D}

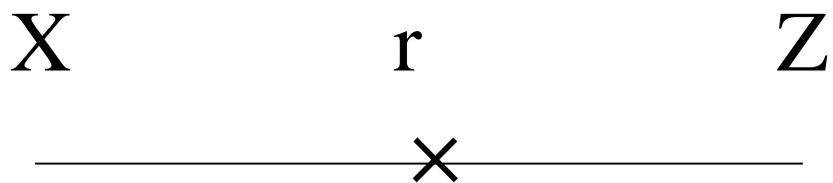

4. 结束标志的处理

- 把故障信号 $D(\bar{D})$ 驱赶到时段 K 的输出 $Z(K)=D(\bar{D})$, 相应的输入序列 $X(0), X(1), \dots, X(K)$ 即是所求的测试序列
- 如果有 n 个存储元件, 每个的输出信号只有4种取值 $(0, 1, D, \bar{D})$, 读取了 4^n 个可能性仍不能产生测试向量, 可以中止测试生成, 该故障不可测

三 测试时序电路D算法的过程

- 1) 构造同步时序的时段化组合化模型
- 2) $K=0$ ，置初值 $y(0)$
- 3) 仅对输出线 $Z(K)$ ，执行D算法，若 $Z(K)=D(\bar{D})$ ，则找到测试序列；若无 $D(\bar{D})$ ，继续扩展重复阵列做D驱赶
- 4) $K=K+1$ ，重复3)，若直到 $K=4^n$ 仍未找到测试序列，故障不可测
- 5) 结束

6.3.3 扩展的向后驱赶算法

- Extended back-trace EBT
- 测试生成的时间反向处理法
- CV -V(n) & PV -V(n-1)
- 时间与空间的逆向处理


Extended D-Algorithm [1]

(Kubo, NEC Research & Development, Oct. 1968)


(Putzolu and Roth, IEEE TC, June 1971)

- 1. Pick up a target fault f .**
- 2. Create a copy of a combinational logic, set its time-frame 0.**
- 3. Generate a test for f using D-algorithm for time-frame 0.**
- 4. When the fault effect is propagated to the DFFs, continue fault propagation in the next time-frame.**
- 5. When there are values required in the DFFs, continue the justification in the previous time-frame.**


Example: Step 1

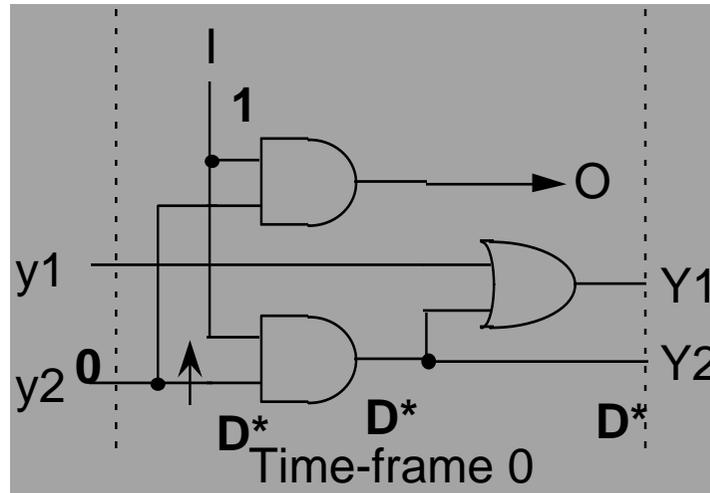

Example: Step 2

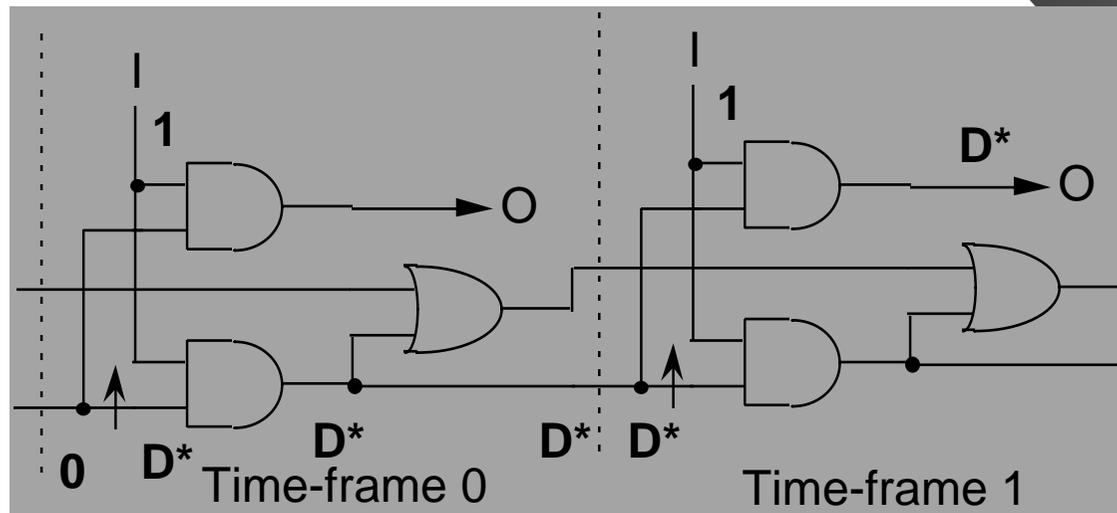

Example: Step 3

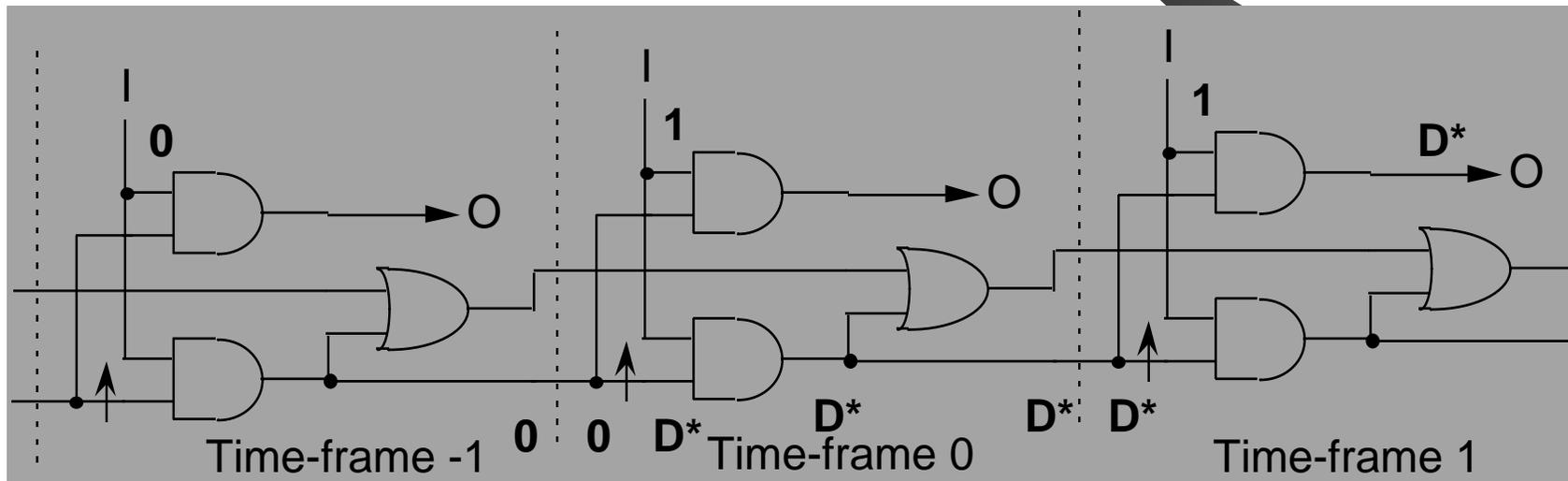

Extended D-

6.4 九值算法

- 本质上仍是D算法
- 主要解决异步时序电路的测试问题
- 做D驱赶时比一般D算法减少很多无用计算
- 充分考虑了故障在重复阵列模型中的重复影响作用，减少计算量
- 对一般D算法无法测试的故障有时可以产生测试矢量

一、九值模拟

1. 九值算法

- 3种逻辑值0、1、x的9种状态

$$0=(0, 0) , S_0=(0, 1) , G_0=(0, x) ,$$

$$1=(1, 1) , S_1=(1, 0) , G_1=(1, x) ,$$

$$U=(x, x) , F_0=(x, 0) , F_1=(x, 1) ,$$

- 其中0, 1, S_0 (\bar{D}), S_1 (D), U是5值D算法

- 基本运算

$$X_1 X_2 = (g_1, f_1)(g_2, f_2) = (g_1 g_2, f_1 f_2)$$

$$X_1 + X_2 = (g_1, f_1) + (g_2, f_2) = (g_1 + g_2, f_1 + f_2)$$

$$\bar{X} = \overline{(g, f)} = (\bar{g}, \bar{f})$$

2. 基本运算规则

- 交换律 $A+B=B+A$ $AB=BA$
- 分配率 $(A+B)C=AC+BC$
 $A+BC=(A+B)(A+C)$
- 反演律 $\overline{(A+B)}=\overline{A}+\overline{B}$
- 结合律 $(A+B)+C=A+(B+C)$
 $A(BC)=(AB)C$
- 公式 $A(\overline{A})=0$ 和 $A+(\overline{A})=1$ 不成立

3. 故障的激活立方

- 元件的原始立方集 $B = (B_f, B_g)$,
 - B_f 是有故障时的原始立方集,
 - B_g 是故障求反的原始立方集,
 - B'_f 是用 x 代替故障端的立方集,
- 将 B'_f 中输出值为1和0的子集分别与 B_g 的输出值为0和1的子集相交, 然后合并成一个故障激活立方

4. 故障驱赶立方

- 若元件的输入端 v 有故障信号 S_0 (S_1), 原始立方集 $B = (B_f, B_g)$
 - 当 $v = S_0$ 时, $B_g = \{B \text{中 } v = 0 \text{ 的子集}\}$
 - 当 $v = S_0$ 时, $B_f = \{B \text{中 } v = 1 \text{ 的子集}\}$
 - 当 $v = S_1$ 时, $B_g = \{B \text{中 } v = 1 \text{ 的子集}\}$
 - 当 $v = S_1$ 时, $B_f = \{B \text{中 } v = 0 \text{ 的子集}\}$
- 然后把 B_f 和 B_g 中元素一一组合, 构成元件 E 对输入端 v 的驱赶立方集

5. 反向计算

- 已知元件输出端为确定值，根据它确定输入端值的过程
- 计算方法：
 - 若输出为0 (1), 则用C0 (C1); 1 (0), 则用C1 (C0)
 - 若输出为S0 (S1), 则用C0/C1 (C1/C0)
 - 若输出为G0 (G1), 则用Bg0/Bf1 (Bg1/Bf0)
 - 若输出为F0 (F1), 则用Bf1/Bg0 (Bf0/Bg1)
 - 其中C0/C1表示元件输出为0/1的奇异立方集

6. 相容性检查

- 将状态信号做求交运算

$$(g1, f1) \cap (g2, f2) = (g1 \cap g2, f1 \cap f2)$$

- 主要是检查信号要求有无矛盾

7. 输入信号确认

- 为了确认输入信号，把G0, F0和S0用1代替，把G1, F1, S1用0代替，用x代替U，就可以得到集合(1, 0, x)中的输入向量


8. 九值算法流程

1. 异步时序电路的转换
2. 故障敏化
3. 故障驱赶
4. 反向计算
5. 在2-4各项中，都需做相容性检查，检查不通过及时返回

9. 九值算法改进

- 删去无效的故障敏化
- 减少反向计算过程中的反向寻踪的次数

If Five-Valued TG Is Used

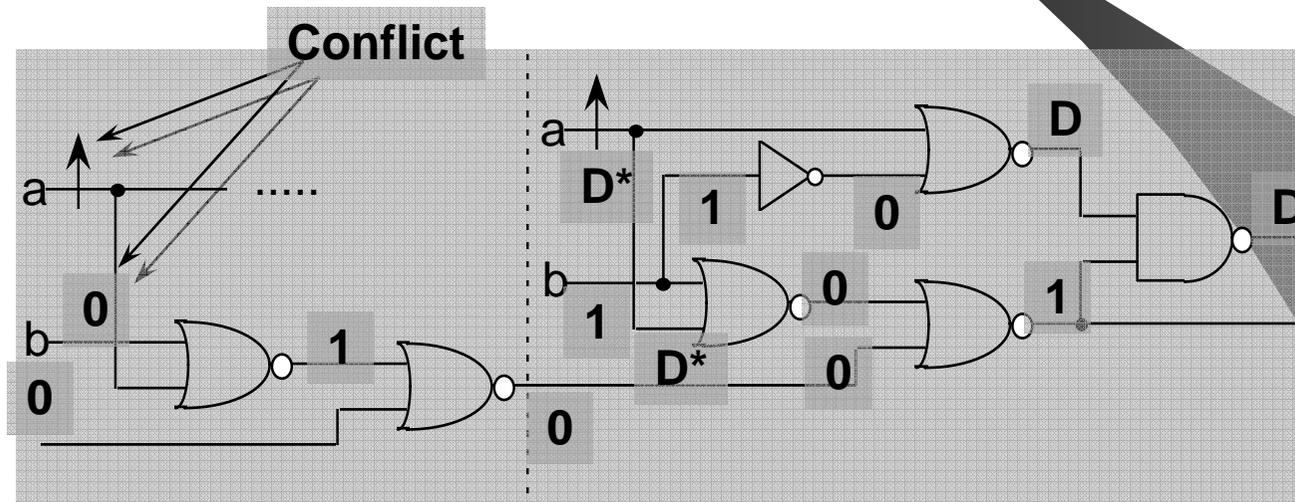

The test can not be generated by five-value TG.


FASTEST算法

- 基于PODEM算法
- 九值电路模型
- 时间向前处理TG
- 状态初始化


CONTEST算法

- 基于模拟的测试生成算法
- 思路
 - 选定矢量模拟结果并计算成本函数（如未知输出状态的个数）
- 对一组故障的测试生成
 - 成本函数（敏化路径上门的个数）
- 单故障的测试生成
 - 故障激活成本函数、故障效应成本函数

Flow Chart of CONTEST

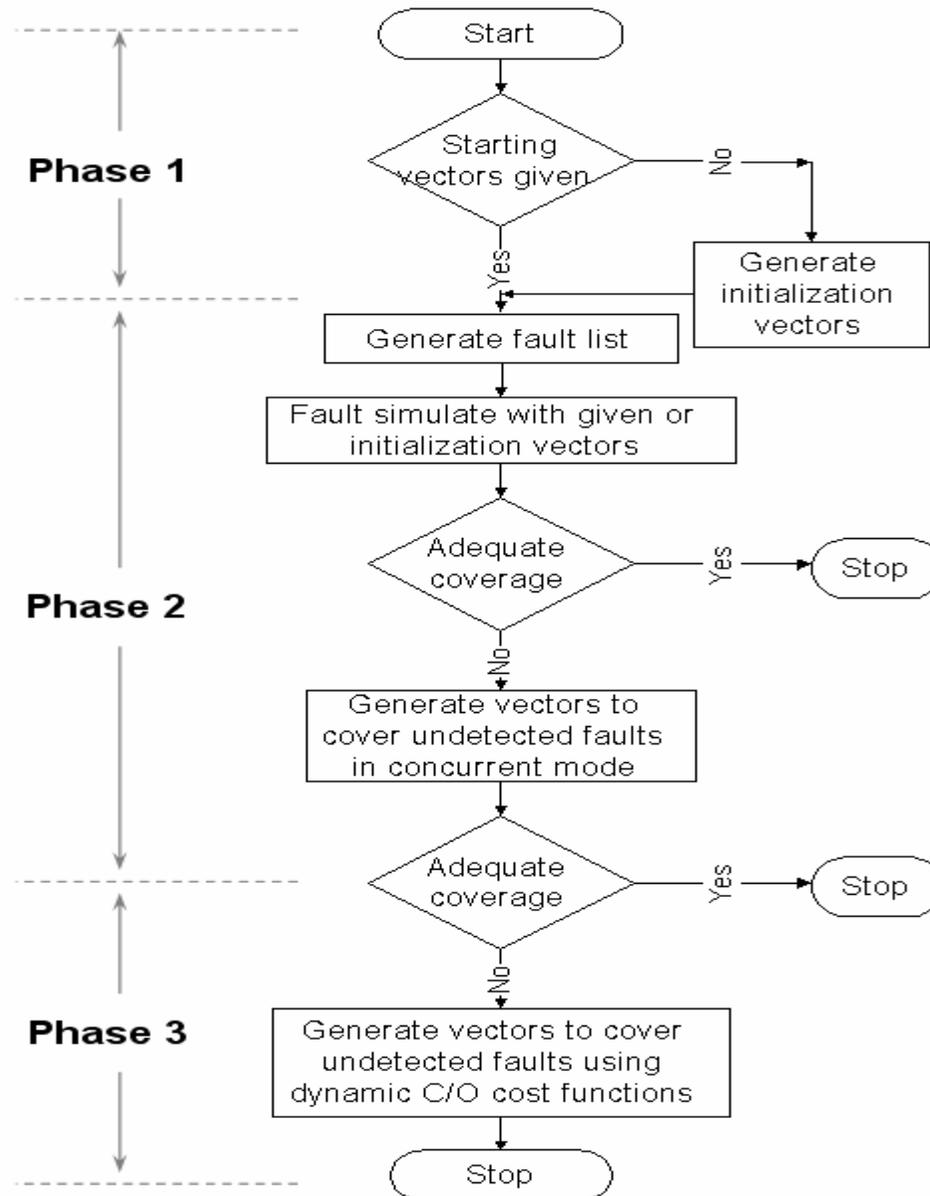

Directed-Search in Input Vector Space

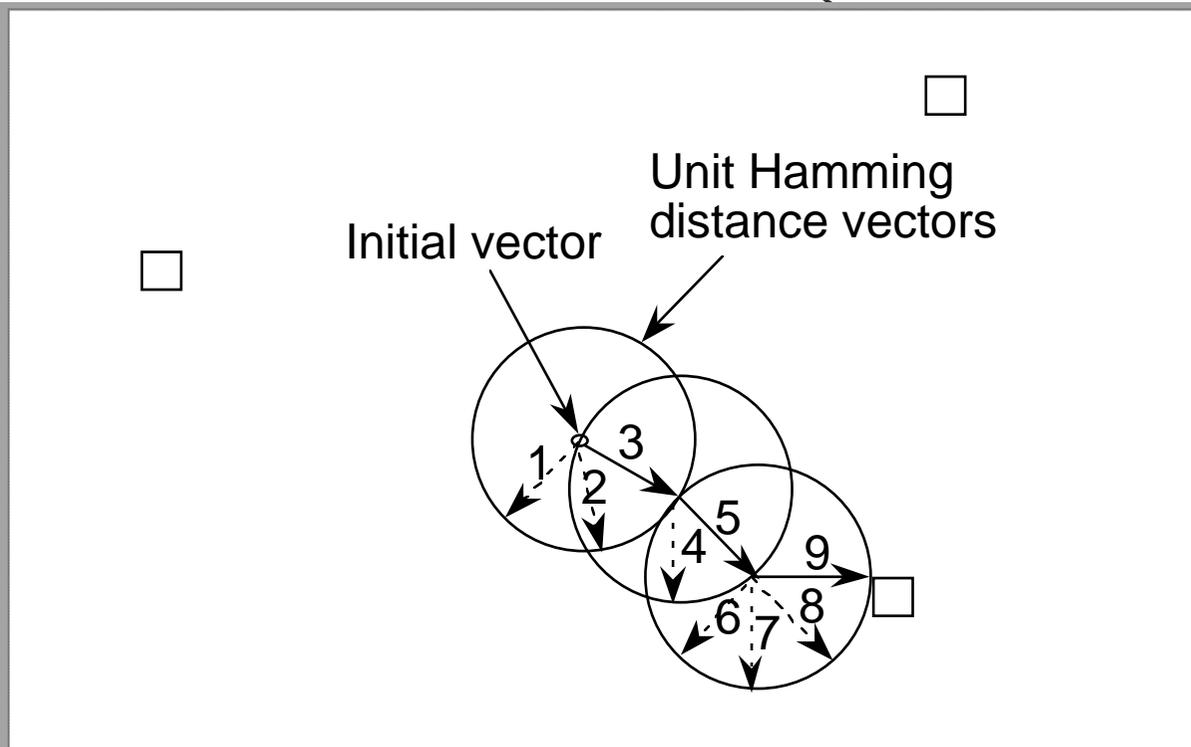

- the possible tests for the given target fault
- the trial vectors that are simulated but not accepted because of their higher costs
- the accepted moves


Phase 1 : Initialization

- **Start with arbitrary vector.**
- **Start with all flip-flops in unknown state.**
- **Use only true-value simulation**
 - **Cost = number of flip-flops in unknown state.**
 - **Generate new vectors to reduce cost by one-bit changes in the present vector.**
- **Stop when cost drops below desired value.**

Phase 2 : Concurrent Fault Detection


- **Start with initialization vectors.**
- **Fault simulate the vectors and remove detected faults.**
- **Compute cost function for the last vector.**
 - **Cost of an undetected fault = minimum distance of its effect from an PO.**
 - **Cost of the vector = Sum of costs of all undetected faults.**
- **Generate new vectors by accepting only those one-bit changes that reduce vector cost.**

Example : Distance Cost Function

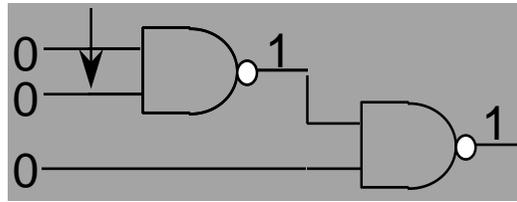

	0	1	0	1	0	1	1
Trial vectors	0	0	0	1	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	1
Distance		2		1		2	0

Multi-Target Guidance

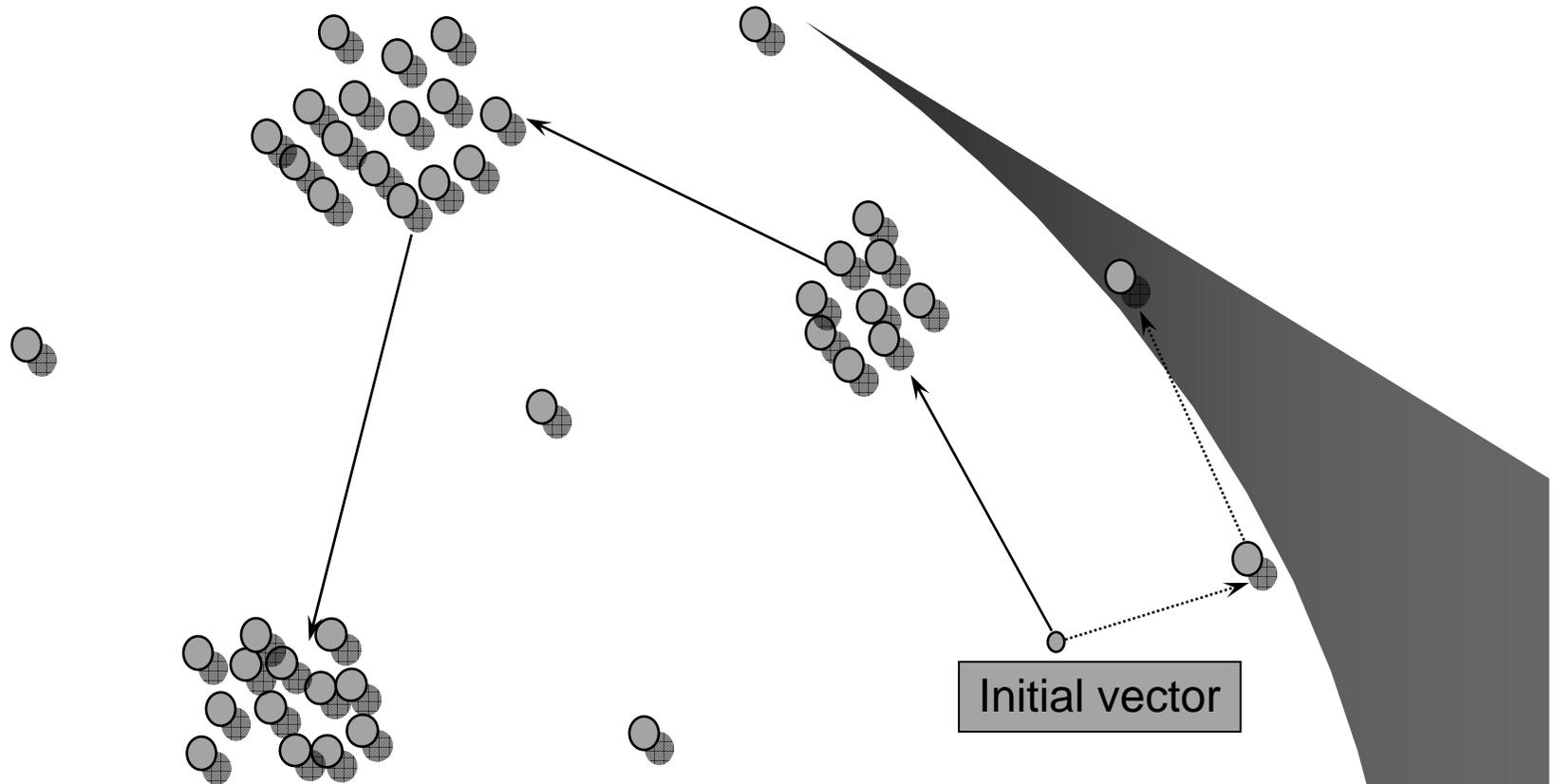

-> **Search directed by a single target fault**
- > **Search directed concurrently by a set of faults**

Phase 3 : Single Fault Detection

- **Start with the last vector obtained from Phase 2.**
- **Cost = $k \times$ Activation cost + Propagation cost.**
 - Activation cost is the dynamic controllability of faulty line.
 - Propagation cost is the minimum (over all paths) dynamic observability of the faulty line.
 - K is a large weighting factor.
- **Generate new vectors by accepting only those one-bit changes that reduce vector cost until the fault is detected or the search is abandoned due to a local cost minimum.**

Simulation-Based Approaches

Advantages:

- **Timing is considered.**
- **Asynchronous circuits can be handled.**
- **Can be easily implemented by modifying a fault simulator**


Disadvantages:

- **Can not identify undetectable faults.**
- **Hard-to-activate faults may not be detected.**

Difficulties of Sequential Test Generation

- **Initialization is difficult.**

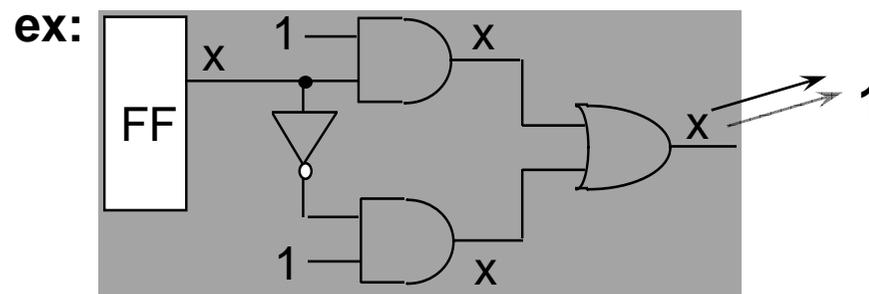- Justifying invalid states
- Long initialization sequence
- Simulator limitations



- **Timing can not be considered by time-frame expansion.**

- Generated tests may cause races and hazards.
- Asynchronous circuits can not be handled.