

山东师范大学  
硕士研究生入学考试试题

考试科目名称：数字电子技术基础

试题编号：823

- 注意事项：1. 本试卷共 五 道大题（共计 个小题），满分 150 分；  
2. 本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；  
3. 必须用蓝、黑钢笔或圆珠笔答题，其它均无效。  
4. 是否允许使用普通计算器 是。
- \*\*\*\*\*


一. 简答题：（共 15 题 每题 2 分，总计 30 分）

1. 格雷码的特点是什么？为什么说它是可靠性代码？
2. 消除竞争-冒险现象通常有哪些方法？
3. 写出逻辑函数  $Y = \overline{A}B + C$  的最小项之和及最大项之积标准形式。
4. 逻辑代数的三种基本运算是什么？
5. CMOS 数字集成电路与 TTL 数字集成电路相比突出的优点是什么？
6. 写出由 JK 触发器转换成 T 触发器的转换逻辑。
7. 简述触发器的电路结构和逻辑功能的关系。
8. 试说明单稳态触发器的工作特点。
9. 数字电路中晶体三极管工作的区域是什么？
10. 利用四位二进制集成计数器组成 13 进制计数器时，假设其输出为  $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ，试说明分别采用同步清零和异步清零时的清零逻辑。
11. 简述同步时序电路和异步时序电路的特点。
12. 简述将模拟信号转换为数字信号的过程。
13. 比较说明 GAL 和 PAL 在电路结构形式上有何异同。
14. 描述时序电路逻辑功能的常用方法有哪些？
15. 请说明 A/D 转换器与 D/A 转换器的主要技术指标。


二. 组合电路部分: (共 2 题, 总计 35 分)

1. 分析下图所示逻辑电路。

要求: 写出详细过程, 并指出该电路的逻辑功能。(15 分)

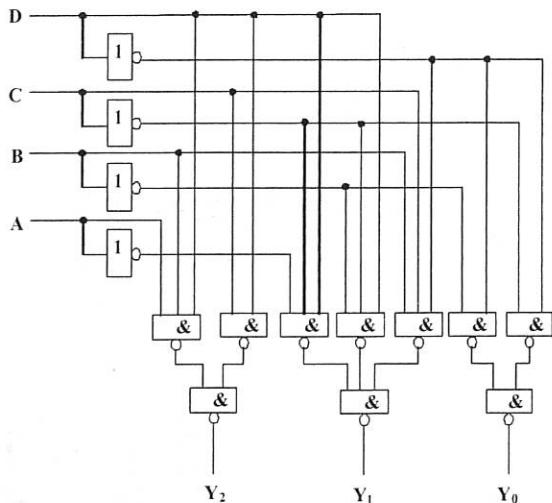

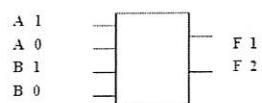
2. 当变量  $A_1A_0$  表示的二进制数大于等于  $B_1B_0$  表示的二进制数时,  $F_1=1$ , 否则为 0; 当变量  $A_1A_0$  的逻辑与非和变量  $B_1B_0$  的逻辑异或相等时,  $F_2=1$ , 否则为 0。如下图, 试用与或门设计一电路实现之。要求: (1) 列出电路的真值表。(2) 化简真值表为最简与或式。(3) 实现此电路。(20 分)



三. 时序电路部分: (共 2 题, 总计 50 分)

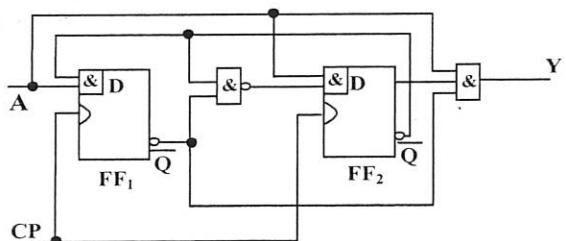1. 分析下图所示时序电路 (20 分)

要求: (1) 写出输出方程、驱动方程和状态方程。 (2) 画出状态转换图。 (3) 说明电路功能。




2. 设计一个模可变的同步递增计数器。当控制信号  $X = 0$  时为三进制计数器； $X = 1$  时为四进制计数器。要求：用 D 触发器实现此电路。（30 分）

四. 在下图给出的由 CMOS 门电路组成的微分型单稳态触发器电路中，已知  $R=51K\Omega$ ， $C=0.01 \mu F$ ，电源电压  $V_{DD}=10V$ （共 20 分）

要求：(1) 计算在触发信号作用下输出脉冲的宽度和幅度。

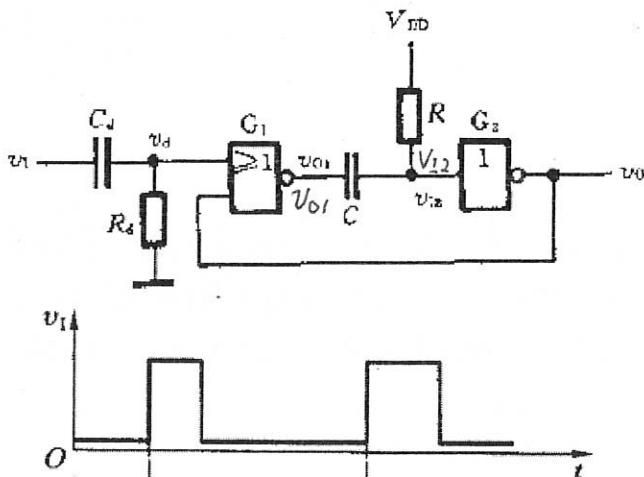(2) 根据输入  $v_I$  的波形见图，试画出  $v_d$ ,  $v_{o1}$ ,  $v_{l2}$ ,  $v_o$  的波形



五. 用 PLA 实现四位自然二进制码转换成四位格雷码。（共 15 分）

要求：(1) 列出电路的真值表。

(2) 求最简与或式。

(3) 画出 PLA 阵列图，并简要分析说明 PLA 在实现复杂逻辑函数中的优势。